


ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по электротехнике


для заключительного этапа XIII Всероссийской олимпиады школьников по
технологии 2012 года

по номинации «Техника и техническое творчество»

9 класс

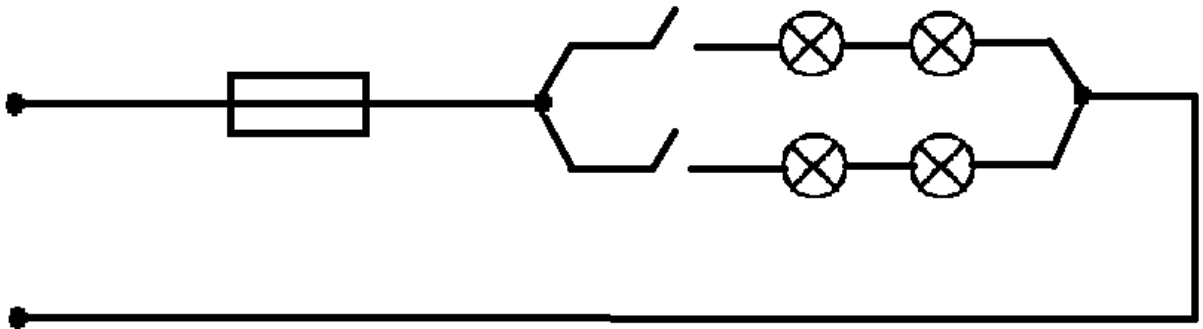

10-11 класс

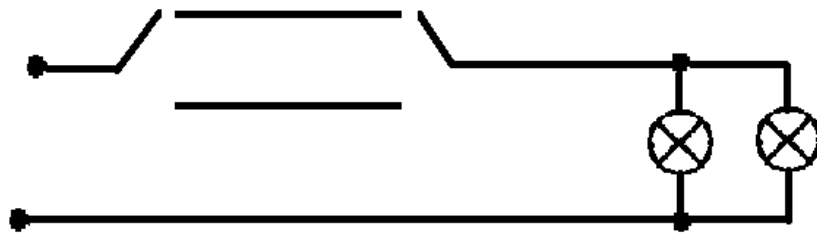

Если школьник не может нарисовать эту схему, надо рекомендовать нарисовать более простую схему с одним элементом управления. Правильно нарисованная более простая схема оценивается в 4 балла. Схема в этом случае выглядит следующим образом:

