

**10 класс****Задача 1. Стадион**

1. Методом размерностей найдём  $\alpha$ :

$$[F] = \text{H}, \quad [E] = \frac{\text{H}}{\text{M}^2}, \quad [h] = [b] = [d] = \text{м}.$$

$$\text{H} = \frac{\text{H}^\alpha}{\text{M}^{2\alpha} \cdot \text{M}^{\beta+\gamma+\delta}}, \quad \text{отсюда} \quad \alpha = 1.$$

2. Из физических соображений, если увеличить силу вдвое ( $F_1 = 2F$ ) и приложить её к двум одинаковым цилиндром ( $b_1 = 2b$ ), то  $h$  не изменится, получаем, что  $\gamma = 1$ .

3. Склейваем цилиндр при помощи скотча. Нагружаем цилиндр при помощи бумаги и измеряем силу в весах одного листа бумаги. Измеряем зависимость  $F$  от  $h$ .

$\Delta h$ , мм	$h$ , мм	$F$ , $m_6 g$
0	63,0	0,00
0	61,0	0,25
0	59,0	0,50
-2	48,0	1,00
-2	34,0	1,50
-2	31,0	2,00
-2,5	26,0	3,00
-2	23,0	4,00
-3	20,5	5,00
-3	19,0	6,00
-4	17,5	7,00
-4	16,5	8,00
-7	15,5	9,00
-9	13,0	10,00

Где  $\Delta h$  — отклонение от начального положения при снятии груза.

При больших нагрузках бумага деформируется необратимо, поэтому закон Гука не выполняется, следовательно формула (1) не верна. При очень маленьких деформациях  $h \approx h_0$ , а  $F \approx 0$ , что не соответствует формуле (1).

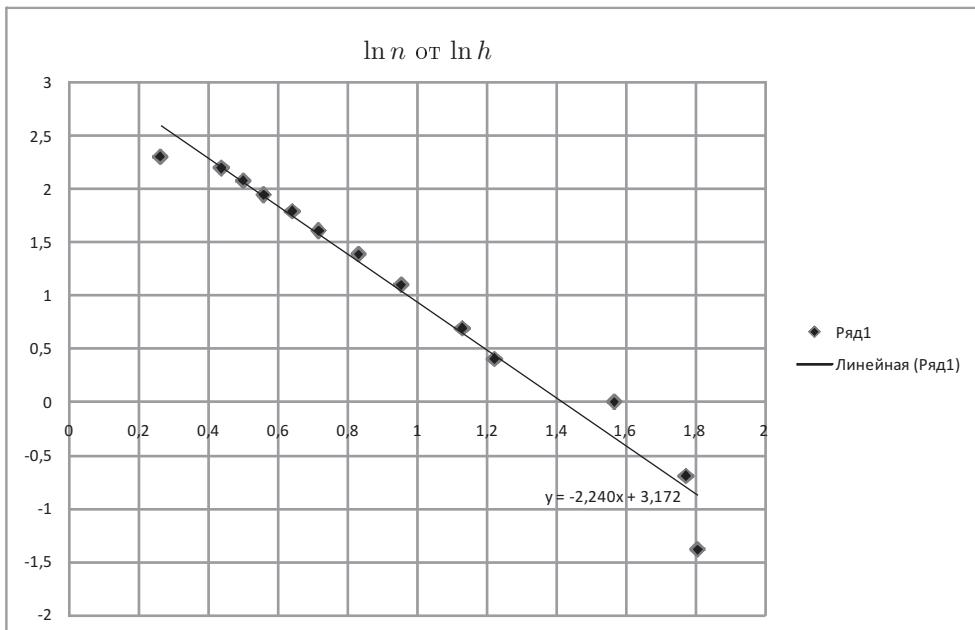


Рис. 8

Из графика (рис. 8):

$$\beta = -2,2 \pm 0,2.$$

$h \in [15 \text{ мм}; 35 \text{ мм}]$  — линейный участок (то есть диапазон  $h$  в котором выполняется формула (1)).

4. Коэффициент  $\delta$  определён методом размерностей из  $\alpha$ ,  $\beta$ , и  $\gamma$ : если  $\beta \approx -2$ ,  $\alpha = 1$ ,  $\gamma = 1$ , то  $\delta = 3$ .

### Задача 2. Заряд батарейки

1. Измерим вольтметром ЭДС новой батарейки  $\mathcal{E} = 1,62 \text{ В}$ .

2. Замкнем провода, припаянные к батарейке на резистор  $r = 1 \text{ Ом}$ , предварительно присоединив вольтметр к одному конкретному проводу, припаянному к батарейке (рис. 9). В той же схеме измеряем напряжение на резисторе  $r$ . Получаем сопротивление провода из отношения напряжений.

$$U_1 = 14,7 \text{ мВ}, \quad U_2 = 980 \text{ мВ}, \quad r_1 = 15 \text{ мОм}.$$

Аналогичным способом находим сопротивление второго провода —  $r_2 = 15 \text{ мОм}$ .

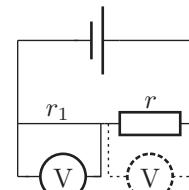


Рис. 9

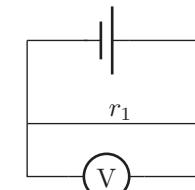


Рис. 10

3. Замыкаем батарейку накоротко, предварительно подсоединив вольтметр к одному из проводов (рис. 10). Получаем ток  $I = U/r_1$ . У новой батарейки  $\mathcal{E} - (r_0 + r_1 + r_2)I = 0$ , где  $r_0$  — внутреннее сопротивление батарейки. Получаем,

$$U = 162 \text{ мВ}, \quad I = 10,8 \text{ А}, \quad r_0 = 0,12 \text{ Ом}.$$

Измеренный ток не является током короткого замыкания. Ток короткого замыкания считаем по формуле  $\mathcal{E}/r_0 = 13,5 \text{ А}$ .

4. Предыдущие измерения делались за пренебрежимо малое время. Замыкание на  $1 \text{ Ом}$ , хотя и даёт правильный результат, не является разумным, так как измерения могут занять слишком много времени, примерно 1,5 часа. Для измерения с замыканием на амперметр достаточно 40 минут.

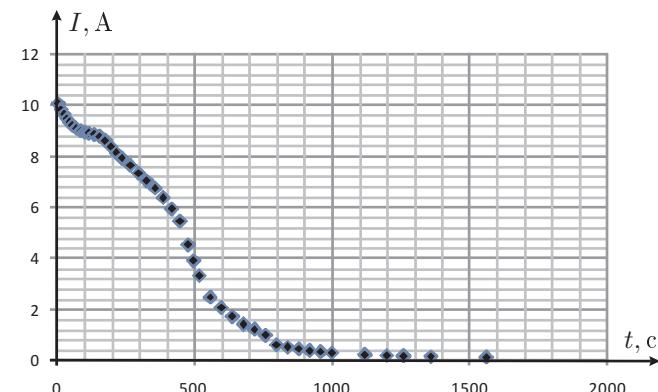


Рис. 11

Последний участок графика (рис. 11) экстраполируется линейной зависимостью или же экспонентой. Посчитав площадь под графиком, найдем проекций заряд:

$$q = 1,25 \pm 0,25 \text{ Ач}.$$