

9 класс

Задача 1. Звезда в сером ящике

Определите значения сопротивлений каждого из резисторов, находящихся в «сером» ящике. Поясните ход ваших измерений, приведите электрические схемы этих измерений и расчетные формулы. Результаты измерений занесите в таблицу.

Внимание! Вскрывать серые ящики запрещается.

Оборудование. Мультиметр, «серый» ящик с электрической цепью из резисторов, соединённых звездой с шестью лучами (рис. 1). От каждого из резисторов наружу из ящика сделан вывод тонким проводом (выводы пронумерованы).

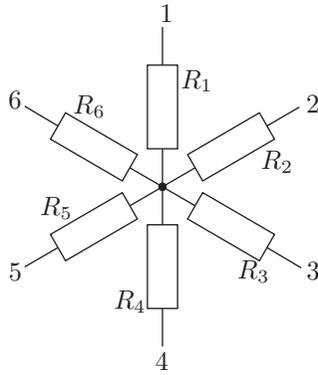


Рис. 1

9 класс

Задача 2. Муаровы полосы

Лист бумаги с нанесённой на нём периодической структурой с периодом d_1 (чёрные полосы) аккуратно за уголки прикрепите скотчем к столешнице. На него наложите другой такой же лист, который находится в файле/мультифоре, так чтобы чёрные полосы на обоих листах были параллельными. Период d_1 (ширина черной полосы + ширина белой полосы) одного рисунка несколько отличается от периода d_2 второго рисунка. Рассмотрите внимательно листы, сложенные вплотную. На них вы увидите муаровы полосы с периодом λ . Малый сдвиг верхнего листа по отношению к нижнему приводит к большому перемещению муаровых полос.

а) Определите отношение λ/d_1 .

б) Определите отношение d_2/d_1 .

в) Получите теоретическую формулу для разности периодов d_2 и d_1 , выразив её через λ и d_1 , и определите её значение в единицах d_1 .

г) Если сложенные вплотную листы с периодической структурой повернуть один относительно другого на некоторый малый угол α , то муаровы полосы повернутся на значительно больший угол φ . Для 8–10 значений угла α определите угол φ . Результаты занесите в таблицу. Постройте график зависимости $\text{tg } \varphi$ от α . Определите угловой коэффициент C этого графика.

д) Получите теоретическую формулу, связывающую углы α и φ .

Оборудование. Булавка, два листа формата А4 с нанесенной на них периодической структурой. Один из этих листов находится в файле/мультифоре. На обратных сторонах этого листа изображен транспортёр.

