#### Задача 10.1. «Серый» ящик.

В «сером» ящике (синий электронный компонент с тремя выводами) находится электрическая цепь, схема которой представлена на рис. 1. Цепь состоит из двух резисторов  $R_1$  и  $R_2$  ( $R_1 > R_2$ ). Нумерация выводов «серого» ящика изображена на рисунке 2.

Определите сопротивление резисторов  $R_1$  и  $R_2$ . Укажите соответствие точек A, B, C схемы номерам выводов «серого ящика».

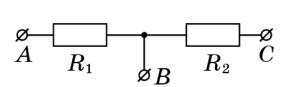


Рис. 1. Схема цепи в «сером» ящике.

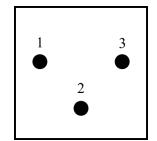


Рис. 2. Нумерация выводов в «сером» ящике.

**Примечание**: выданный вам источник питания содержит батарейку, напряжение которой U, и включенный последовательно с ней резистор сопротивлением  $r=1\ 000\ {\rm Om}$  (рис. 3).

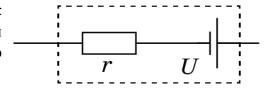


Рис. 3 Схема источника.

**Оборудование**: «серый» ящик, вольтметр (мультиметр в режиме вольтметра), источник питания.

Внимание: Отрывать наклейки от мультиметра, а также вынимать из него щупы запрещается! Нарушившие это требование получат за выполнение задания 0 баллов!

#### Возможное решение.

- 1. Предварительные эксперименты с выданным оборудованием приводят к выводу, что
  - а) При последовательном соединении вольтметра с Источником, а затем вольтметра с Источником и одним из резисторов убеждаемся, что внутреннее сопротивление вольтметра соизмеримо с внутренним сопротивлением источника и его необходимо учитывать при вычислении сопротивлений цепи.
    - б) Чем меньше сопротивление резистора, включенного последовательно с вольтметром и Источником, тем больше будут показания вольтметра. При подключении к Источнику параллельно соединенных резистора из «серого» ящика и вольтметра результат будет противоположный: чем меньше сопротивление резистора, тем меньше напряжение на вольтметре). Таким образом, легко установить и проверить соответствие выводов схемы A, B, C и выходов «серого ящика» 1, 2, 3.


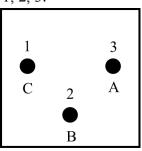


Рис. 4. Соответствие нумерации выводов «серого» ящике маркировке выводов схемы.

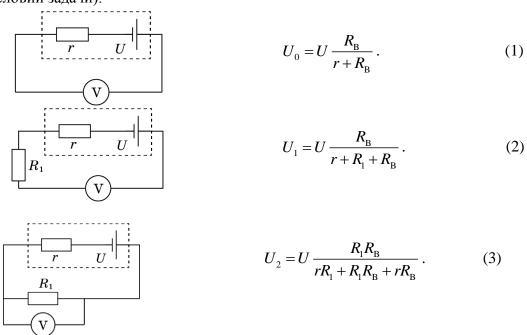2. Для наиболее точного определения сопротивлений резисторов в «сером» ящике проведем описанные ниже измерения и, в соответствии с законом Ома, запишем выражения для напряжений на вольтметре  $U_0$ ,  $U_1$ ,  $U_2$  в каждом случае (здесь  $R_{\rm B}$  — сопротивление вольтметра, все остальные обозначения соответствуют обозначениям в условии задачи).



Запишем выражения (1) - (3) в обратных величинах:

LIII Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. Экспериментальный тур. 23 января 2019 г.

$$\frac{1}{U_0} = \frac{1}{U} + \frac{1}{U} \frac{r}{R_{\rm B}} \,. \tag{4}$$

$$\frac{1}{U_{1}} = \frac{1}{U} + \frac{1}{U} \frac{r}{R_{B}} + \frac{1}{U} \frac{R_{I}}{R_{B}}.$$
 (5)

$$\frac{1}{U_2} = \frac{1}{U} + \frac{1}{U} \frac{r}{R_{\rm R}} + \frac{1}{U} \frac{r}{R_{\rm I}}.$$
 (6)

Вычтем (4) из (5) и (6):

$$\frac{U_0 - U_1}{U_0 U_1} = \frac{1}{U} \frac{R_1}{R_R} \,. \tag{7}$$

$$\frac{U_0 - U_2}{U_0 U_2} = \frac{1}{U} \frac{r}{R_1} \,. \tag{8}$$

Разделим (4) на (7) и (4) на (8):

$$\frac{U_1}{U_0 - U_1} = \frac{R_{\rm B} + r}{R_{\rm I}}. (9)$$

$$\frac{U_2}{U_0 - U_2} = R_1 \frac{r + R_B}{rR_B} \,. \tag{10}$$

Умножим (9) на (10):

$$\frac{U_1 U_2}{(U_0 - U_1)(U_0 - U_2)} = \frac{(r + R_B)^2}{rR_B}.$$
 (11)

Обозначив левую часть (11) через k, получим квадратное уравнение для  $R_{\rm B}$ 

$$(r+R_{\rm p})^2=k\ rR_{\rm p}$$

Его решение

$$R_{\rm B} = \frac{r}{2} \left( k \pm k \sqrt{1 - \frac{4}{k}} - 2 \right). \tag{12}$$

Теперь пришло время вычислить k. Для использовавшейся цепи значения напряжений получились такие:  $U_0$  =1668 мВ,  $U_1$  = 985 мВ,  $U_2$  = 1213 мВ. Получается, что  $k \approx 3.85$ . Поскольку значение параметра k очень близко к 4, то слагаемым с корнем в (12) можно пренебречь, и тогда получается, что  $R_{\rm B} \approx r$ .

Теперь из (9) находим сопротивление  $R_1$ :

$$R_1 \approx 2r \frac{U_0 - U_1}{U_1} \approx 1,4$$
 кОм.

Проводя аналогичные измерения, ищем  $R_2$ . Получаем  $U_1'=1334$  мВ,  $U_2'=842$  мВ. Тогда  $R_2\approx 0.5$  кОм.

# LIII Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. Экспериментальный тур. 23 января 2019 г.

## Критерии оценивания (15 баллов)

1)	Установлена «неидеальность» вольтметра	1 балл
2)	Описана правильная методика сравнения сопротивлений	1 балл
	резисторов в «сером» ящике	
3)	Приведены результаты измерений напряжения при подключении	1 балл
	«серого» ящика к цепи (состоящей из вольтметра и источника)	
	различными выводами	
4)	Установлено соответствие номеров выводов «серого» ящика и	2 балла
	маркировки на схеме $(C-1, B-2, A-3)$	
5)	Составлена система из трёх уравнений, связывающих	3 балла
	сопротивления $r$ , $R_{\rm B}$ и одного из резисторов (по 1 баллу за каждое	
	уравнение)	
6)	Измерены напряжения $U_0$ , $U_1$ , $U_2$	1 балл
7)	Найдено сопротивление $R_1$ [330; 850] Ом	3 балла
8)	Найдено сопротивление R <sub>2</sub> [870; 1930] Ом	3 балла

### Задание 10.2. Теплоёмкость резистора.


С помощью выданного оборудования определите:

- 1) зависимость мощности тепловых потерь резистора от его температуры (постройте график).
- 2) теплоёмкость резистора.

**Оборудование:** резистор сопротивлением  $R \approx 100$  Ом, чашка, регулируемый источник постоянного напряжения (далее Источник, сборка описана ниже), мультиметр, термометр, секундомер, соединительные провода, отдельный зажим типа «крокодил», скотч и ножницы по требованию.

### Подготовка электрической части установки (сборка Источника).

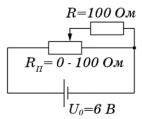- 1) Вставьте батарейки в батарейный отсек.
- 2) Подключите выводы батарейного отсека к крайним контактам потенциометра.
- 3) Напряжение между центральным и одним из крайних (любым) контактом потенциометра будет меняться в зависимости от положения поворотной ручки.



4) Источник готов к применению. Для дальнейших измерений подключите резистор к центральному и одному из крайних контактов потенциометра.

#### Подготовка тепловой части установки.

1) Закрепите резистор на чашке при помощи соединительных проводов и скотча так, чтобы он располагался вблизи оси чашки, как показано на фотографии слева.





- 2) Присоедините резистор при помощи проводов к клеммам Источника. Параллельно подключите вольтметр.
- 3) Включите термометр. Он должен показывать комнатную температуру. Его чувствительный элемент диод на конце двух проводов, выходящих из корпуса термометра. Подвиньте изолирующую пластиковую трубку на одном из проводов так, чтобы чувствительный элемент термометра был доступен для прямого контакта с поверхностью резистора.
- 4) При помощи зажима типа «крокодил» закрепите щуп термометра на краю чашки. Чувствительный элемент должен плотно соприкасаться с поверхностью резистора (как на фото справа). Считайте, что показания термометра соответствуют средней температуре резистора. В ходе эксперимента резистор и чувствительный элемент нельзя перемещать относительно друг друга!


#### Возможное решение.

Мощность, выделяющаяся на резисторе при протекании через него электрического тока, рассчитывается по формуле  $P_9 = U^2/R$ , где  $P_9$  — мощность, U — напряжение на резисторе и R — его сопротивление. Считаем, что сопротивление резистора в исследуемом диапазоне температур не изменяется и равно  $100~\rm Om$ .

В состоянии динамического равновесия (когда температура не изменяется) мощность электрического тока равна мощности тепловых потерь. Мощность тепловых потерь пропорциональна разности температур резистора и окружающего воздуха:  $P_{\Pi} = a(T - T_0)$ . Для качественного исследования линейной зависимости необходимо измерить не менее 7-ми точек.

<i>U</i> , B	5,51	4,41	4,84	3,83	3,25	2,56	1,94	0
<i>Р</i> э, мВт	303,6	194,5	234,3	146,7	105,6	65,5	37,6	0,0
T, °C	36,1	31,9	33,1	29,6	27,8	26	24,8	23,1

График зависимости  $P_{\ni}(T) = P_{\Pi}(T)$  приведён ниже:

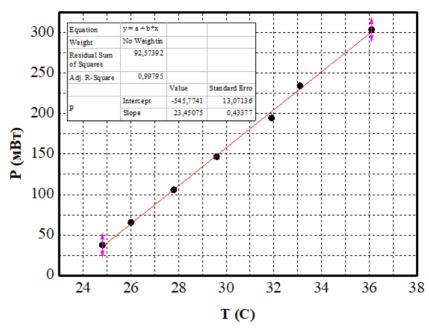

Мы видим, что зависимость хорошо аппроксимируется линейной функцией.


$$P = a(T - T_0)$$
.

Коэффициент теплопроводности a можно найти из углового коэффициента графика зависимости P(T). В данном случае  $a \approx 23,5$  мВт/°С.

Отключим Источник и исследуем процесс охлаждения резистора за счёт тепловых потерь — получим зависимость температуры T остывающего резистора от времени t.

τ, c	0	5	10	15	20	25	30	35	40
T, °C	36,1	35,6	34,5	33,8	32,7	31,8	30,8	30,1	29,6
τ, c	45	50	55	60	65	70	75	80	85
T, °C	29,0	28,4	28,0	27,5	27,1	26,7	26,5	26,2	25,9
τ, c	90	95	100	105	110	115	120		
T, °C	25,7	25,5	25,3	25,1	24,9	24,8	24,6		

График зависимости  $T(\tau)$  приведён ниже.

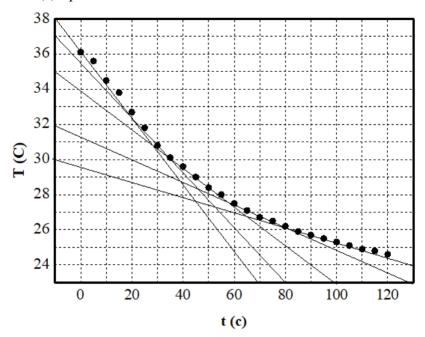

Мы видим, что эта зависимость нелинейная. Ее исследование можно провести несколькими способами.

#### 1-й ВАРИАНТ

Скорость падения температуры зависит от теплоёмкости резистора и мощности теплопередачи:

$$\frac{\Delta T}{\Delta \tau} = \frac{Q}{C\Delta \tau} = \frac{P_{II}}{C} .$$

Так как мы знаем все параметры, необходимые для расчёта мощности тепловых потерь  $P_{II}=a(T-T_0)$ , то мы можем рассчитать теплоёмкость через мгновенную скорость падения температуры в какой либо момент времени:

$$\frac{\Delta T}{\Delta \tau} = \frac{P_{II}}{C} = \frac{a(T - T_0)}{C} \Rightarrow C = \frac{a(T - T_0)}{\frac{\Delta T}{\Delta \tau}}.$$

Скорость падения температуры можно найти через наклон касательной к графику  $T(\tau)$ . Данные вычисления необходимо провести для нескольких моментов времени (не менее 5) и усреднить значение C, для уменьшения погрешности.

В данном случае получается  $C \approx 1,1 \text{ Дж/°C}$ .

#### 2-й ВАРИАНТ


Используя две таблицы, построим график зависимости мощности тепловых потерь от времени при остывании резистора.

Площадь под этим графиком имеет смысл количества теплоты Q, выделившегося в резисторе за соответствующее время. В частности, площадь на графике в интервале от 20 с до 60 с соответствует остыванию от 32,7°C до 26,2°C.

Уравнение теплового баланса даёт:

$$Q = C\Delta T \rightarrow C = \frac{Q}{\Delta T}$$
.

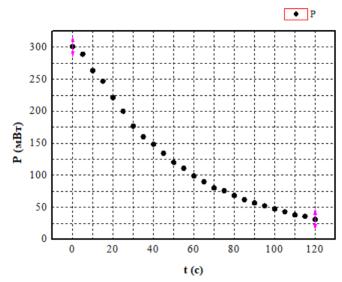
LIII Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. Экспериментальный тур. 23 января 2019 г.



Площадь под графиком (количество теплоты) можно примерно найти, разбив криволинейную фигуру на трапеции и просуммировав площадь этих трапеций. Для рассматриваемого примера получается  $Q \approx 78$  Дж, а  $C \approx 1,2$  Дж/°С, что близко к предыдущему результату.
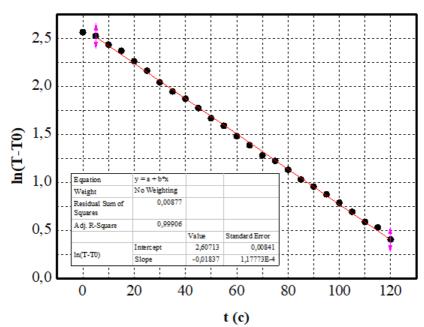
#### 3-й ВАРИАНТ

Некоторые школьники могут использовать логарифмы. Предполагая, что закон изменения температуры со временем экспоненциальный, можно построить график зависимости  $\ln(T/T_0)$  от времени.



Данный график близок к линейному, а угловой коэффициент равен по модулю отношению a/C. Если данным способом получен правильный ответ, то его нужно оценивать полным баллом. Для рассматриваемого нами случая такой способ обработки дает результат C = 1,3 Дж/°C.

## Критерии оценивания (15 баллов)

		1 балл				
Получена теоретическая зависимость установившейся температуры $T$						
•	<i>T</i> поверхности	2 балла				
	0 баллов					
		2 балла				
• • •						
, ,	0,5 балла					
· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
÷ · · ·						
Правильно перенесены все точки из таблицы	1 балл					
Определён коэффициент теплопередачи а		1 балл				
не менее чем по 5-ти точкам	1 балл					
менее чем по 5-ти точкам	0 баллов					
Снята зависимость температуры $T$ резистора от времени $\tau$ при его						
остывании						
Не менее 7-ми точек	2 балла					
Не менее 5-ти точек	1 балл					
Менее 5-ти точек	0 баллов					
Получена правильная расчётная формула для	теплоёмкости	2 балла				
данных)	-					
Рассчитана теплоёмкость резистора <i>C</i> :		3 балла				
Хорошее усреднение:	3 балла					
Mopource yepconenue.	J Gajijia					
	5 Gailla					
Вариант 1: не менее 5-ти точек	э балла					
Вариант 1: не менее 5-ти точек Вариант 2: не менее 3-х интервалов для площади						
Вариант 1: не менее 5-ти точек						
Вариант 1: не менее 5-ти точек Вариант 2: не менее 3-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 5-ти точек на логарифмическо. Плохое усреднение:	м графике					
Вариант 1: не менее 5-ти точек Вариант 2: не менее 3-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 5-ти точек на логарифмическо. Плохое усреднение: Вариант 1: не менее 3-х точек	м графике					
Вариант 1: не менее 5-ти точек Вариант 2: не менее 3-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 5-ти точек на логарифмическо. Плохое усреднение: Вариант 1: не менее 3-х точек Вариант 2: не менее 2-х интервалов для площади	м графике 1 балл					
Вариант 1: не менее 5-ти точек Вариант 2: не менее 3-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 5-ти точек на логарифмическо. Плохое усреднение: Вариант 1: не менее 3-х точек Вариант 2: не менее 2-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 3-х точек на логарифмическом	м графике 1 балл графике					
Вариант 1: не менее 5-ти точек Вариант 2: не менее 3-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 5-ти точек на логарифмическо. Плохое усреднение: Вариант 1: не менее 3-х точек Вариант 2: не менее 2-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 3-х точек на логарифмическом Нет усреднения:	м графике 1 балл	2 балла				
Вариант 1: не менее 5-ти точек Вариант 2: не менее 3-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 5-ти точек на логарифмическо. Плохое усреднение: Вариант 1: не менее 3-х точек Вариант 2: не менее 2-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 3-х точек на логарифмическом Нет усреднения: Попадание С в интервал значений:	м графике 1 балл графике 0 баллов	2 балла				
Вариант 1: не менее 5-ти точек Вариант 2: не менее 3-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 5-ти точек на логарифмическо. Плохое усреднение: Вариант 1: не менее 3-х точек Вариант 2: не менее 2-х интервалов для площади Вариант 3: не менее 3-х точек на логарифмическом Нет усреднения:	м графике 1 балл графике	2 балла				
	поверхности резистора от мощности электрического т Измерена зависимость установившейся температуры резистора от мощности электрического тока $P$ :  Не менее $7$ -ми точек  Не менее $5$ -ти точек  Менее $5$ -ти точек  Построен график зависимости $P(T)$ Из этих двух баллов:  Подписаны оси, указаны единицы измерения  Равномерная оцифровка шкал, график занимает не менее $70\%$ рисунка  Правильно перенесены все точки из таблицы Определён коэффициент теплопередачи $a$ не менее чем по $5$ -ти точкам  менее чем по $5$ -ти точкам  Снята зависимость температуры $T$ резистора от вре остывании  Не менее $7$ -ми точек  Не менее $5$ -ти точек  Менее $5$ -ти точек  Получена правильная расчётная формула для резистора $C$ (для любого варианта обработки экспеданных)	поверхности резистора от мощности электрического тока Р:           Измерена зависимость установившейся температуры Т поверхности резистора от мощности электрического тока Р:         2 балла           Не менее 7-ми точек         2 балла           Не менее 5-ти точек         1 балл           Менее 5-ти точек         0 баллов           Построен график зависимости Р(Т)         1 балл           Из этих двух баллов:         0,5 балла           Подписаны оси, указаны единицы измерения не менее 70% рисунка         0,5 балла           Правильно перенесены все точки из таблицы         1 балл           Определён коэффициент теплопередачи а не менее чем по 5-ти точкам         1 балл           менее чем по 5-ти точкам         0 баллов           Снята зависимость температуры Т резистора от времени т при его остывании         2 балла           Не менее 5-ти точек         2 балла           Не менее 5-ти точек         1 балл           Менее 5-ти точек         2 балла           Получена правильная расчётная формула для теплоёмкости резистора С (для любого варианта обработки экспериментальных данных)         Экспериментальных данных)				