

**ВсОШ 2020**  
**Школьный этап**

9-11 класс

Подсчет баллов

Действие	Баллы
Схема собрана аккуратно (легко читается, были использованы провода разного цвета) . В схеме использованы все необходимые электронные компоненты, описанные в задании.	10
При подключении фоторезисторов, индикатора и светодиода были использованы подтягивающие и ограничивающие резисторы.	5
Номинал резисторов подобран верно.	5
При подключении индикатора был использован сдвиговый регистр или драйвер	10
Индикатор выводит число, закодированное при помощи фоторезисторов (0-7)	40
Светодиод мигает с заданной частотой	30
Максимум	100